

# 数字逻辑与处理器基础知识与方法

T<sup>T</sup>T

2024 年 10 月 3 日

## 目录

1	布尔代数	2	2.2.1	组合逻辑电路的分析方法 . . . . .	3
1.1	数的编码与表示 . . . . .	2	2.2.2	组合逻辑电路的设计过程 . . . . .	5
2	逻辑计算	3	2.2.3	组合逻辑电路的评价指标 . . . . .	6
2.1	从电路到逻辑门 . . . . .	3	2.2.4	组合逻辑电路的设计实例 . . . . .	6
2.2	组合逻辑 . . . . .	3	2.3	时序逻辑 . . . . .	8
			2.3.1	时序逻辑电路的基本概念 . . . . .	8
			2.3.2	锁存器 . . . . .	10
			2.3.3	触发器 . . . . .	12

# 1 布尔代数

## 1.1 数的编码与表示

### 定义 1.1.1. 二进制

**二进制**是基数为 2，只有两个数码 0 和 1 的数制。二进制数中，每一个数码称为一个二进制位 (**bit**)，权值最小的二进制位称为**最低位 (LSB)**，权值最大的二进制位称为**最高位 (MSB)**。

所有的 4-bit 二进制数如表 1.1 所示。

表 1.1: 4-bit 二进制数

BIN			DEC	HEX	BIN			DEC	HEX
0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	1	1	1	0	0	1	9
0	0	1	0	2	1	0	1	0	A
0	0	1	1	3	1	0	1	1	B
0	1	0	0	4	1	1	0	0	C
0	1	0	1	5	1	1	0	1	D
0	1	1	0	6	1	1	1	0	E
0	1	1	1	7	1	1	1	1	F

二进制数的**左移**运算和**右移**运算分别是将二进制数的所有位向左或向右移动一位，移动后的空位补 0。左移一位相当于乘 2，右移一位相当于除 2。

### 定义 1.1.2. BCD 码

**BCD (binary-coded decimal) 码**是二进制编码的一种，用 4 位二进制数表示一个十进制数的一位。**8421 BCD 码**的编码规则是：用二进制数的 0-9 的编码表示十进制数的 0-9，不使用二进制数的 10-15 的编码。

由于 8421 BCD 码是**有权码**，其加减法运算可以直接使用二进制数和十进制数的加减法运算规则。

**例题 1.1.1.** (1)  $34_{10} + 45_{10} = 0011\ 0100_{BCD} + 0100\ 0101_{BCD} = 0111\ 1001_{BCD} = 79_{10}$ 。

(2)  $14_{10} + 9_{10} = 0001\ 0100_{BCD} + 0000\ 1001_{BCD} = 0001\ 1101_{BCD} \xrightarrow{\text{进位}} 0010\ 0011_{BCD} = 23_{10}$ 。

8 个二进制位称为一个**字节**。

## 2 逻辑计算

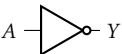

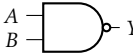
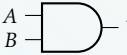




### 2.1 从电路到逻辑门

定义 2.1.1. 逻辑门

逻辑门是一种能够实现逻辑运算的电路，其输入和输出均为逻辑值。逻辑门的输入和输出均为二进制数，输入的二进制数称为**输入变量**，输出的二进制数称为**输出变量**。


常用的逻辑门如表 2.2 所示。

表 2.2: 常用逻辑门

逻辑门	符号	记号	运算	逻辑门	符号	记号	运算
非门		NOT	$Y = A' ^1$	缓冲器		BUF	$Y = A$
与非门		NAND	$Y = \overline{A \cdot B}$	与门		AND	$Y = A \cdot B$
或非门		NOR	$Y = \overline{A + B}$	或门		OR	$Y = A + B$
异或非门		XNOR	$Y = \overline{A \oplus B}$	异或门		XOR	$Y = A \oplus B$

元件 2.1. 传输门

记号

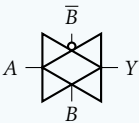

特性

传输门是一种多输入单输出的逻辑门，其输出为
$$Y = \begin{cases} A, & B = 1 \\ \text{undefined}, & B = 0 \end{cases}$$

### 2.2 组合逻辑

定义 2.2.1. 组合逻辑


组合逻辑是一种逻辑电路，其输出仅取决于当前的输入及延时，与电路的历史状态无关。组合逻辑电路中没有反馈回路。

#### 2.2.1 组合逻辑电路的分析方法

分析组合逻辑电路，即是从给定的设计电路（晶体管或逻辑门电路）中，找出输入与输出之间的关系，用真值表、布尔表达式等形式表示。

<sup>1</sup>为区别单个的非逻辑和其他多目运算中的非，这里约定单独的非逻辑用  $A'$  表示，夺目运算附带的非逻辑用  $\overline{A}$  表示。

**例题 2.2.1.** 分析如图 2.1a 所示的组合逻辑电路。

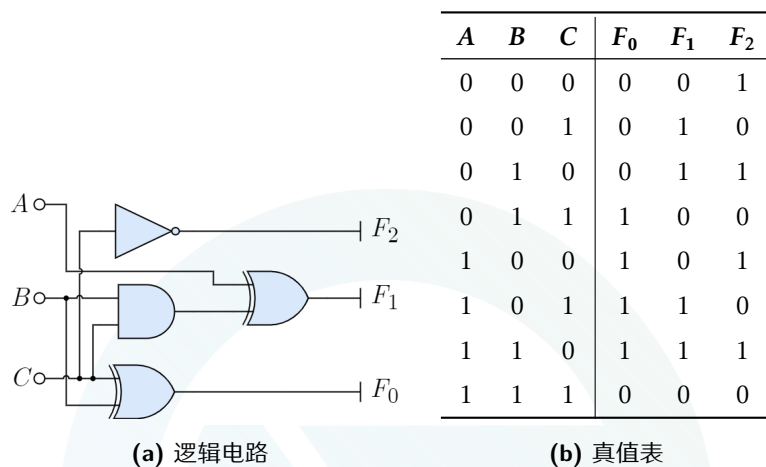


**图 2.1:** 组合逻辑电路实例 1

解. 根据逻辑门的运算规则, 可得到

$$\begin{cases} F_0 = A \oplus (B \cdot C) \\ F_1 = B \oplus C \\ F_2 = \bar{C} \end{cases}$$

因此, 该组合逻辑电路输出的真值表如表 2.1b 所示。可以看出, 这个电路所实现的功能为  $(F_0F_1F_2)_2 = (ABC)_2 + 1$ , 这是一个 3-bit 二进制自增电路。⑤

**例题 2.2.2.** 分析如图 2.2a 所示的组合逻辑电路。

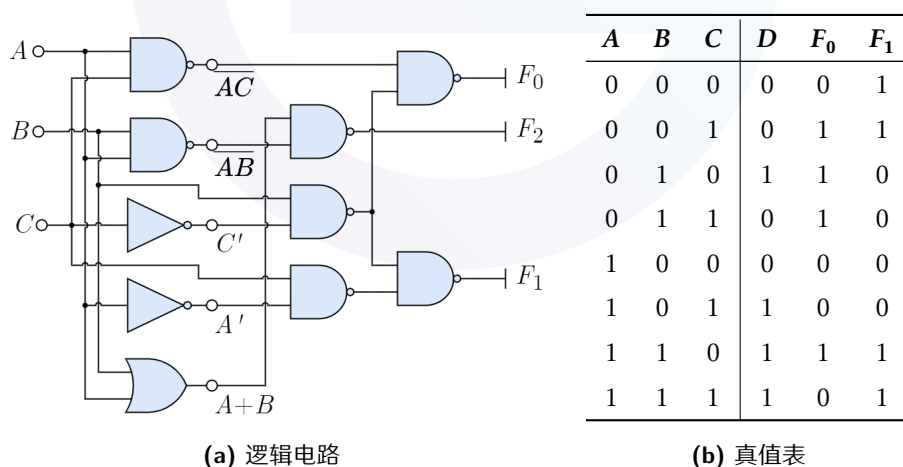

**图 2.2:** 组合逻辑电路实例 2

解. 根据逻辑门的运算规则, 可得到

$$\begin{cases} F_0 = \overline{AC} \cdot \overline{Bc} \\ F_1 = \overline{BC} \cdot \overline{CA} \\ F_2 = (A + B) \cdot \overline{AB} \end{cases}$$

因此, 该组合逻辑电路输出的真值表如表 2.2b 所示, 这是一个 Gray 码递增电路。

⑤

## 2.2.2 组合逻辑电路的设计过程

设计一个组合逻辑电路, 需要将算法转化为二元逻辑的计算, 化简后用逻辑电路结构实现。

### 例题 2.2.3. 设计一个 2-bit 比较器。

解. 2-bit 比较器的设计需求为:

- 功能: 比较两个 2-bit 二进制数的大小;
- 输入: 两个 2-bit 二进制数  $A_1A_0$  和  $B_1B_0$ ;
- 输出: 三个逻辑值  $LT$ 、 $EQ$  和  $GT$ , 分别表示  $A < B$ 、 $A = B$  和  $A > B$ 。

用卡诺图表示出  $LT$ 、 $EQ$  和  $GT$  的逻辑表达式如表 2.3 所示, 即知其两级与或表达式为

$$LT = A_1'B_1 + A_1'A_0B_0 + A_0'B_1B_0$$

$$EQ = A_1'A_0B_1'B_0' + A_1'A_0B_1'B_0 + A_1A_0'B_1B_0' + A_1A_0B_1B_0$$

$$GT = A_1B_1' + A_1B_1'B_0' + A_1A_0B_0'$$

其中  $EQ$  可以更简单地表示为

$$EQ = \overline{A_1 \oplus B_1} \cdot \overline{A_0 \oplus B_0}$$

或者利用另外两个输出的逻辑表达式, 即

$$EQ = \overline{LT + GT}$$

将  $LT$ 、 $EQ$  和  $GT$  的逻辑表达式转化为逻辑电路, 即可得到 2-bit 比较器的设计。

⑤

表 2.3: 2-bit 比较器设计的卡诺图

(a) $LT$	(b) $EQ$	(c) $GT$
$A_1A_0 \setminus B_1B_0$	$A_1A_0 \setminus B_1B_0$	$A_1A_0 \setminus B_1B_0$
00	00	00
01	01	01
11	11	11
10	10	10

如上 4-bit 输入的逻辑运算已经比较复杂。对于更加复杂的逻辑运算, 在处理中需要采取更多的技巧以简化运算, 如:

- 将输入变量分组, 写成更简单的逻辑表达式的多级运算:

$$f(A, B, C, \dots) = F(g_1(A, B, \dots), g_2(C, \dots), \dots)$$

- 将输入变量分离, 写成更简单的逻辑表达式的分支计算:

$$f(A, B, C, \dots) = A \cdot g_1(B, C, \dots) + \bar{A} \cdot g_2(B, C, \dots)$$

- 从结构化表达式中找出重复的部分加以复用, 简化逻辑电路。

同时, 还需要照应到实际的功耗、性能、面积等要求。

### 2.2.3 组合逻辑电路的评价指标

评价逻辑电路的主要指标包括:

- 稳态因素:
  - 逻辑电平: 逻辑电路的输入和输出电平高低;
  - 噪声容限: 逻辑电路抵抗噪声的能力;
  - 静态功耗: 逻辑电路在稳态工作时的功耗, 主要与电路的  $V_{CC}$  有关;
  - 面积: 逻辑电路的物理尺寸;
  - 扇出系数: 逻辑门的输出能够驱动的输入数量。
- 动态因素:
  - 传输延迟和时钟频率: 逻辑电路的输入到输出的延迟时间;
  - 时序容限: 逻辑电路的输入信号的时序要求;
  - 动态功耗: 逻辑电路在工作时的功耗, 主要与电路的切换频率有关;
  - 噪声: 逻辑电路在工作时产生的噪声。

### 2.2.4 组合逻辑电路的设计实例

A) 编码器 (Encoder) 和译码器 (Decoder) 用  $m$  个二进制位对  $n \leq 2^m$  个输入信号进行编码, 得到  $m$  位二进制代码的电路, 称为  $2^m - m$  线编码器。

**例题 2.2.4.** 设计一个 4-2 线编码器用作抢答器, 其中每个抢答按钮按下时对应输入信号为 1, 其余输入信号为 0。

解. 4 个输入信号的抢答器的真值表如表 2.3a 所示<sup>a</sup>, 容易得到其逻辑表达式为

$$Y_0 = A_3 + A_1$$

$$Y_1 = A_3 + A_2$$

该编码器的设计如图 2.3b 所示。

但是, 这个编码器不能满足抢答器的优先要求。为了实现优先级, 可以将输入信号的优先级从高到低排列, 然后将优先级高的输入信号的输出信号设为 1, 优先级低的输入信号的输出信号设为 0。具体的电路设计略。 ⑤

<sup>a</sup> 由于编码器的输入信号类型数最多为输出信号所能表示的最大数值, 其必定要用无关项的形式归总一些设计之外的情况。考虑到输出信号的唯一性, 表中无关项的分布不是对称的。

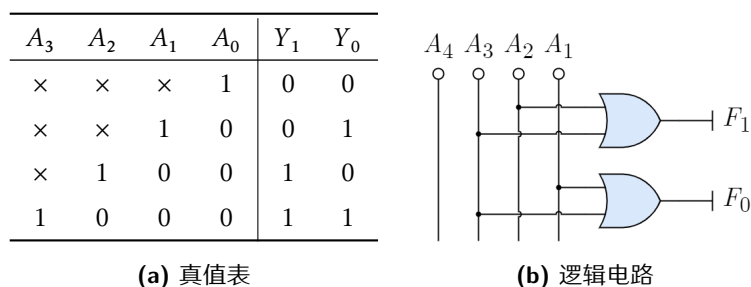


图 2.3: 4-2 线编码器设计

译码是编码的逆过程, 即将编码后的信号转换为原始信号。用  $n$  个二进制位对  $m \leq \log_2 n$  个输入信号进行译码, 得到  $n$  位二进制代码的电路, 称为  $\log_2 n - n$  线译码器。

**B) 多路选择器 (Multiplexer, MUX)** 用  $n$  个控制信号对  $2^n$  个输入信号进行选择, 得到一个输出信号的电路, 称为  $2^n : 1$  多路选择器。

**例题 2.2.5.** 设计一个 4:1 多路选择器。

解. 4:1 多路选择器的真值表如表 2.4a 所示, 容易得到其逻辑表达式为

$$Q = A_1' A_0' D_0 + A_1' A_0 D_1 + A_1 A_0' D_2 + A_1 A_0 D_3$$

如图 2.4b, 该多路选择器的每一个输入信号都与一组控制信号相与, 各组中当且仅当输入控制信号全都对应时, 输出信号为对应的输入信号。⑤

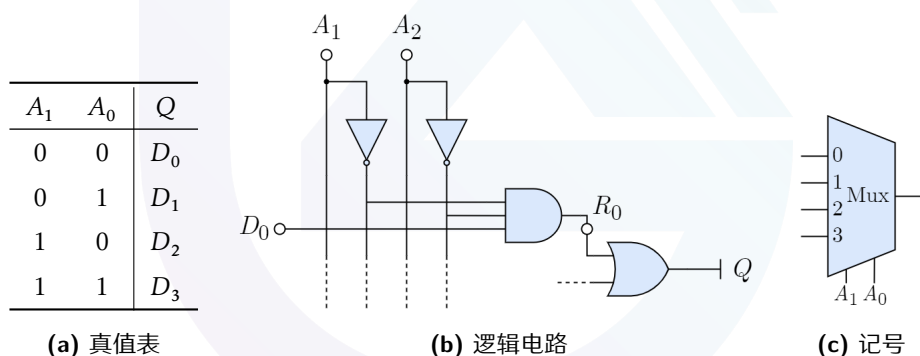


图 2.4: 4:1 多路选择器设计

### 实例 1 移位器

采用多路选择器可以实现移位运算。如图 2.5 所示, 一个 4-bit 右移位器可以通过 8 个 2:1 多路选择器实现。其中,  $S_0$  控制右移 1 位,  $S_1$  控制右移 2 位, 当  $S_1 S_0_{(2)} = 11_{(2)}$  时即右移 3 位。换句话说, 控制信号形成的二进制数表示右移的位数。右移后, 高位补入 MSB 的值, 通常对正数补 0, 对负数补 1。

 


图 2.5: 4-bit 右移位器

C) 加法器 用于实现二进制数的加法运算。

例题 2.2.6. 设计一个 4-bit 全加器电路。

解. 1-bit 全加器有 3 个输入信号（ $A$ 、 $B$  和进位信号  $C_{in}$ ）、2 个输出信号（本位的和  $S$ 、进位输出信号  $C_{out}$ ）。  
则

⑤

## 2.3 时序逻辑

### 2.3.1 时序逻辑电路的基本概念

A) 触发与节拍信号 用时钟信号控制逻辑电路的运行，使其在时钟信号的节拍下按照一定的顺序依次触发响应进行逻辑运算，这种电路称为**时序逻辑电路**。

定义 2.3.1. **时钟信号发生器**是一种能够产生连续的方波信号的电路。

用奇数个反相器可以串联成环形振荡器，若串联的反相器个数为  $n$ ，每个反相器的延迟时间为  $t_{pd}$ ，则环形振荡器的周期为  $T = 2n \cdot t_{pd}$ 。因此，环形振荡器是一种简单的时钟信号发生器。

基于时钟信号，在边缘（如上升沿）采样输入信号、更新状态，可以实现时序逻辑。

定义 2.3.2. 使信号事件与时钟节拍一致的操作称为**同步**，所有同步于同一个时钟信号的信号集合称为**时钟域**。

B) 状态与有限状态机 一个系统的**状态 (state)** 应包含所有需要的信息而可以有冗余信息。依据输入信号和当前状态，系统的输出信号和下一个状态是确定的。



### 定义 2.3.3. 有限状态机

**有限状态机 (finite state machine, FSM)** 是一种能够根据输入信号和当前状态, 确定输出信号和下一个状态的系统。

描述一个 FSM 需要确定 6 大要素:

- 状态集合 State, FSM 的所有可能状态;
- 初始状态  $S_0$ , FSM 启动及复位时的状态;
- 输入信号 Input;
- 输出信号 Output;
- 输出函数  $f$ , 描述 FSM 的输出信号与输入信号和当前状态的关系;
- 状态转移函数  $g$ , 描述 FSM 的下一个状态与输入信号和当前状态的关系。

FSM 有两种类型: **Moore FSM** 和 **Mealy FSM**。Moore FSM 的输出只与当前状态有关, 而 Mealy FSM 的输出与当前状态和输入信号有关。两种 FSM 的状态转移函数  $g$  都可以用**状态转换表 (state transition table)**表示, 如表 2.4 所示; 或者用**状态转换图 (state transition diagram)**表示, 如图 2.6 所示。

表 2.4: 一般的状态转换表

(a) Moore FSM

State	Input				Output
	$I_1$	$I_2$	$\dots$	$I_n$	
$S_1$	$S_a$	$S_b$	$\dots$	$S_c$	$O_1$
$S_2$	$S_d$	$S_e$	$\dots$	$S_f$	$O_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$S_m$	$S_x$	$S_y$	$\dots$	$S_z$	$O_m$

(b) Mealy FSM

State	Input			
	$I_1$	$I_2$	$\dots$	$I_n$
$S_1$	$S_a, O_a$	$S_b, O_b$	$\dots$	$S_c, O_c$
$S_2$	$S_d, O_d$	$S_e, O_e$	$\dots$	$S_f, O_f$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$S_m$	$S_x, O_x$	$S_y, O_y$	$\dots$	$S_z, O_z$

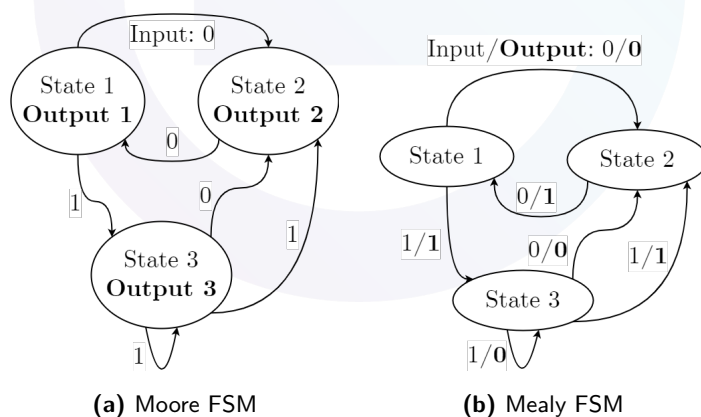


图 2.6: 一般的状态转换图

## 2.3.2 锁存器


## 定义 2.3.4. 锁存器

**锁存器 (latch)** 是一个存储 1-bit 状态的电路单元, 其输出信号可以保持, 直到特定的输入信号触发重置或写入。

**A) 锁存器的电路实现** 依据具体实现方式, 锁存器可以分为 SR 锁存器、D 锁存器等类型。

## 元件 2.2. SR 锁存器

记号

 

**特性** 下一个输出信号  $Q^+$  与输入信号  $R$ 、 $S$  和当前输出信号  $Q$  的关系为  $Q^+ = S + R'Q$ , 其中  $SR = 0$ 。

用门电路实现 SR 锁存器, 如图 2.7a 所示。

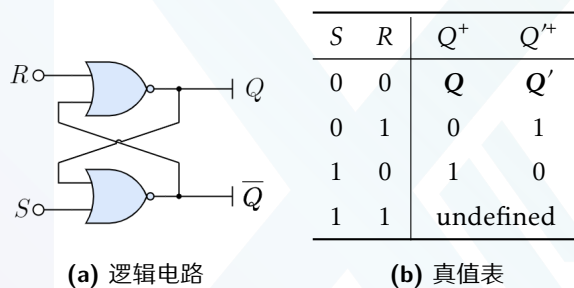


图 2.7: SR 锁存器

注 2.1. 要求  $SR = 0$  的原因

当  $S = R = 1$  时, SR 锁存器的输出保持  $Q = Q' = 0$ , 这不符合输出的逻辑要求; 并且, 此后若  $S$  和  $R$  同时变为 0, 输出信号将不稳定, 可能导致电路失效。因此, SR 锁存器的真值表如表 2.7b 所示。

可以给 SR 锁存器加上门控使能信号, 如图 2.8 所示, 仅当使能信号  $C = 1$  时, SR 锁存器才能改变状态。在门控信号上加上时钟信号 CLK, 就可以实现对输入的定时采样。其  $Q^+$  与  $Q$  的关系可写为

$$Q^+ = C \cdot (S + R'Q) + C'Q$$


 


图 2.8: 门控 SR 锁存器

## 元件 2.3. D 锁存器

 

**特性**  $C = 1$  时，下一个输出信号  $Q^+$  与输入信号  $D$  的关系为  $Q^+ = D$ ，即输出跟踪输入； $C = 0$  时，输出信号保持。

用门电路实现 D 锁存器，如图 2.9a 所示。此外，也可以用传输门和非门实现 D 锁存器，如图 2.9b 所示。

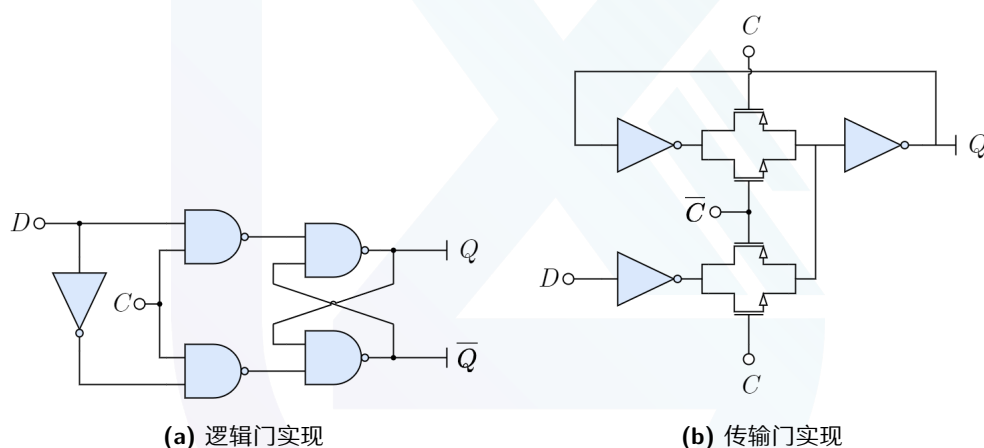


图 2.9: D 锁存器

## 注 2.2. 门控 SR 锁存器和 D 锁存器的时序差异

门控 SR 锁存器和 D 锁存器都是在信号  $C$  的下降沿时锁定，但后者的锁定输出只与下降沿的输入有关，而前者的锁定输出还受到  $S$  与  $R$  都为低电平前的输入的影响。

**B) 锁存器的时序参数** 锁存器的性能受到以下几个时序参数的影响：

- **最小脉冲宽度**：能够稳定锁存的最短输入脉冲宽度，记作  $t_{w(\min)}$ ；
- **延迟时间**：输入信号发生变化到输出信号发生变化的时间，记作  $t_{pd}$ ，分为 **上升延迟时间**  $t_{pLH}$  和 **下降延迟时间**  $t_{pHL}$ ；

- **建立时间、保持时间**：锁存操作开始、结束之前、之后输入信号需要保持的时间，分别记作  $t_{su}$  和  $t_h$ 。如果信号不满足建立时间和保持时间约束，输出结果会呈现不确定的**亚稳态**。

各个参数的具体定义如图 2.10 所示。

 


图 2.10: 锁存器的时序参数


### 2.3.3 触发器

#### 定义 2.3.5. 触发器

**触发器 (flip-flop)** 是一种**只在触发沿**把输入信号写入输出信号的电路。

#### 元件 2.4. D 触发器 (DFF)


记号

 


**特性** 在时钟信号  $C$  的上升沿，下一个输出信号  $Q^+$  与输入信号  $D$  的关系为  $Q^+ = D$ ；其他时间，输出信号保持。

DFF 的一种常见的实现方式是两个 D 锁存器级联，如图 2.11a 所示，其中左侧的 D 锁存器用于存储输入信号，称为**主锁存器**；右侧的 D 锁存器用于控制输出信号，称为**从锁存器**。

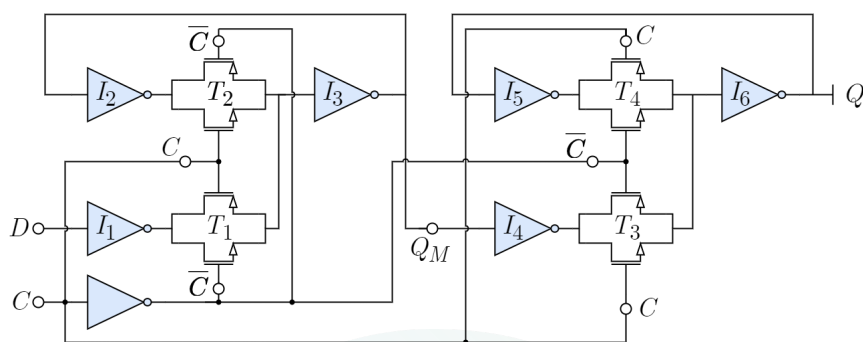在一个时钟周期中，时钟信号  $C$  为低电平时，主锁存器的输出信号  $Q_M$  随输入信号  $D$  变化，从锁存器的输出信号  $Q$  保持不变；时钟信号  $C$  为高电平时，主锁存器的输出信号  $Q_M$  保持不变，从锁存器的输出信号  $Q$  将  $Q_M$  的值输出。因此，在  $C$  的上升沿，DFF 表现为将输入信号  $D$  写入输出信号  $Q$  锁存一个周期。DFF 的时序图如图 2.11b 所示。



(a) 逻辑电路

 

(b) 时序图

图 2.11: D 触发器

### 注 2.3. DFF 的时序参数

DFF 的时序参数与锁存器类似, 包括:

- **建立时间  $t_{su}$** : 输入信号在时钟信号上升沿前需要传输到  $T_2$  两端以避免竞争, 这一过程所需要保持的时间;
- **保持时间  $t_h$** : 输入信号在时钟信号上升沿后需要维持到  $T_1$  完全关闭以避免破坏写入的值, 这一过程所需要保持的时间;  
 $D$  和  $C$  传播到  $T_1$  的时间一般相等, 因此通常原生满足保持时间约束, 即  $t_h = 0$ 。
- **输出响应时间  $t_{c-q}$** : 输入信号在时钟信号上升沿后到输出信号发生变化的时间。

当两个 DFF 级联时, 第一个 DFF 的输入信号  $D_1$  在开始采样  $t_{c-q}$  时间后才会传输到其输出  $Q_1$ , 第二个 DFF 的输入信号  $D_2$  在开始采样前  $t_{su}$  时间内需要保持不变, 因此留给中间的组合逻辑电路的时间为  $t_{cyc} - t_{c-q} - t_{su}$ , 逻辑计算必须在这段时间内完成, 这称为**建立时间约束**;

第一个 DFF 的输出信号  $Q_1$  在  $t_{c-q}$  时间后才会更新, 经过组合逻辑电路后才传输到  $D_2$ , 此前  $D_2$  因前一次采样而需要保持不变  $t_h$  时间, 因此组合逻辑电路的延迟时间不能小于  $t_h - t_{c-q}$ , 这称为**保持时间约束**。